



RECEP TAYYİP  
ERDOĞAN  
ÜNİVERSİTESİ

**Elektrik-Elektronik Mühendisliği**  
**Sayısal Lojik**

**Deney Raporu-6**

Yakup Demiryürek  
180711049

(Bahar 2023)

## Amaç

3-bit toplayıcı devre tasarımı amaçlanmıştır.

## Ekipmanlar

- Xilinx yüklü bilgisayar

## Deney Çalışması

### DÇ1

Xilinx programında **Şekil 1**'de gösterildiği gibi tam-toplayıcı devrenin Vhdl kodu yazılmıştır.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;

entity deney6adder is
    Port ( A : in  STD_LOGIC;
          B : in  STD_LOGIC;
          Cin : in  STD_LOGIC;
          S : out  STD_LOGIC;
          Cout : out  STD_LOGIC);
end deney6adder;


architecture Behavioral of deney6adder is
    signal AxB: std_logic;
begin
    AxB <= A xor B;
    S <= AxB xor Cin;
    Cout <= (AxB and Cin) or (A and B);
end Behavioral;
```

Şekil 1.Tam-toplayıcı Vhdl

Simülasyonun için gerekli kod **Şekil 2**'de simülasyon **Şekil 3**'de gösterilmiştir.

```
A_process :process
begin
    A <= '0';
    wait for period*4;
    A <= '1';
    wait for period*4;
end process;
B_process :process
begin
    B <= '0';
    wait for period*2;
    B <= '1';
    wait for period*2;
end process;
Cin_process :process
begin
    Cin <= '0';
    wait for period;
    Cin <= '1';
    wait for period;
end process;
END;
```

Şekil 2.Simülasyon kodu

 

Şekil 3. Tam-toplayıcı simülasyon

## DÇ2

Şekil 1’de yazılan Tam-toplayıcı VHDL kodu ile 3-bitlik A ( $A_2A_1A_0$ ) ve B ( $B_2B_1B_0$ ) sayılarını toplayıp 4-bitlik S ( $S_3S_2S_1S_0$ ) sonucunu veren devrenin kodu Şekil 4’deki gibi yazılmıştır.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
library UNISIM;
use UNISIM.VComponents.all;

entity threebitadder is
    Port ( Ain : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          Bin : in  STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0);
          Sout : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end threebitadder;

architecture Behavioral of threebitadder is

    component deney6adder
        Port ( A : in  STD_LOGIC;
              B : in  STD_LOGIC;
              Cin : in  STD_LOGIC;
              S : out STD_LOGIC;
              Cout : out STD_LOGIC);
    end component;

    signal c:std_logic_vector(2 downto 0);

begin

    FA0: deney6adder port map (A=>Ain(0),B=>Bin(0),Cin=>'0',S=>Sout(0),Cout=>c(0));
    FA1: deney6adder port map (A=>Ain(1),B=>Bin(1),Cin=>c(0),S=>Sout(1),Cout=>c(1));
    FA2: deney6adder port map (A=>Ain(2),B=>Bin(2),Cin=>c(1),S=>Sout(2),Cout=>c(2));
    Sout(3) <= c(2);
end Behavioral;
```

Şekil 4. 3-bit tam-toplayıcı Vhdl


Simülasyonun için gerekli kod Şekil 5’de simülasyon Şekil 6’de gösterilmiştir.

```

Ain2_process :process
begin
    Ain(2) <= '0';
    wait for period*64;
    Ain(2) <= '1';
    wait for period*64;
end process;
Ain1_process :process
begin
    Ain(1) <= '0';
    wait for period*32;
    Ain(1) <= '1';
    wait for period*32;
end process;
Ain0_process :process
begin
    Ain(0) <= '0';
    wait for period*16;
    Ain(0) <= '1';
    wait for period*16;
end process;
Bin2_process :process
begin
    Bin(2) <= '0';
    wait for period*4;
    Bin(2) <= '1';
    wait for period*4;
end process;
Bin1_process :process
begin
    Bin(1) <= '0';
    wait for period*2;
    Bin(1) <= '1';
    wait for period*2;
end process;
Bin0_process :process
begin
    Bin(0) <= '0';
    wait for period;
    Bin(0) <= '1';
    wait for period;
end process;

```

Şekil 5.Simülasyon kodu

 

Şekil 6. 3-bit tam-toplayıcı simülasyon

### DÇ3

4-bit girişli 8-bit çıkışlı 7-parçalı göstergenin kodu Şekil 7’deki gibi yazılmıştır.


```
with A select S <=
"01000000" when "0000",
"01111001" when "0001",
"00100100" when "0010",
"00110000" when "0011",
"00011001" when "0100",
"00010010" when "0101",
"00000010" when "0110",
"01111000" when "0111",
"00000000" when "1000",
"00010000" when "1001",
"00001000" when "1010",
"00000011" when "1011",
"01000110" when "1100",
"00100001" when "1101",
"00000110" when "1110",
"00001110" when "1111",
"01111111" when others;
```

Şekil 7.Sev-seg Vhdl

Simülasyonun için gerekli kod Şekil 8’de simülasyon Şekil 9’de gösterilmiştir.

```
A3_process :process
begin
    A(3)<= '0';
    wait for period*8;
    A(3)<= '1';
    wait for period*8;
end process;
A2_process :process
begin
    A(2)<= '0';
    wait for period*4;
    A(2)<= '1';
    wait for period*4;
end process;
A1_process :process
begin
    A(1)<= '0';
    wait for period*2;
    A(1)<= '1';
    wait for period*2;
end process;
A0_process :process
begin
    A(0)<= '0';
    wait for period;
    A(0)<= '1';
    wait for period;
end process;
ID;
```


Şekil 8.Simülasyon Kodu

 

Şekil 9. Sev-seg simülasyon

## DÇ4

DÇ2'deki 3-bit toplayıcı devresi ile DÇ3'deki 7-parçalı gösterge devreleri şema haline getirilip Şekil 10'daki gibi birleştirilmiştir.

 


Şekil 10. 3-bit tam toplayıcı devre ile 7-parçalı gösterge devrelerinin birleşimi

## DÇ5

DÇ4'teki devrenin simülasyonu için gerekli kod Şekil 11'de simülasyon Şekil 12'de gösterilmiştir.

```
Ain2process : process
begin
Ain(2)<='0';wait for period*32;
Ain(2)<='1';wait for period*32;
end process;
Ain1process : process
begin
Ain(1)<='0';wait for period*16;
Ain(1)<='1';wait for period*16;
end process;
Ain0process : process
begin
Ain(0)<='0';wait for period*8;
Ain(0)<='1';wait for period*8;
end process;
Bin2process : process
begin
Bin(2)<='0';wait for period*4;
Bin(2)<='1';wait for period*4;
end process;
Bin1process : process
begin
Bin(1)<='0';wait for period*2;
Bin(1)<='1';wait for period*2;
end process;
Bin0process : process
begin
Bin(0)<='0';wait for period;
Bin(0)<='1';wait for period;
end process;
```

Şekil 11.Simülasyon Kodu

 

Şekil 12. 3-bit tam toplayıcı devre ile 7-parçalı gösterge devrelerinin simülasyonu

## Sonuç

### S2

F çıkışı elde edilebilmesi için 4-bit tam-toplayıcı devresine ihtiyaç duyulur.

### S1

A <sub>2</sub>	A <sub>1</sub>	A <sub>0</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	S <sub>0</sub>	S <sub>1</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>3</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>5</sub>	S <sub>6</sub>	S <sub>7</sub>	
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	4
0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	5
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	6
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	7
0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	2
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	3
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	4
0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	5
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	6
0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	7
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	4
0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	5
0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	6
0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	7
0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	3
0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	4
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	5

0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	7
0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	9
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	A
1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	4
1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	5

1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	6
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	7
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	9
1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	A
1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	B
1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	5
1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	6
1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	7
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9
1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	A
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	B
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	C
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	6
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	7
1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	9
1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	A
1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	B
1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	C
1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	D
1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	7
1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	9
1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	A
1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	B
1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	C
1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	D
1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	E